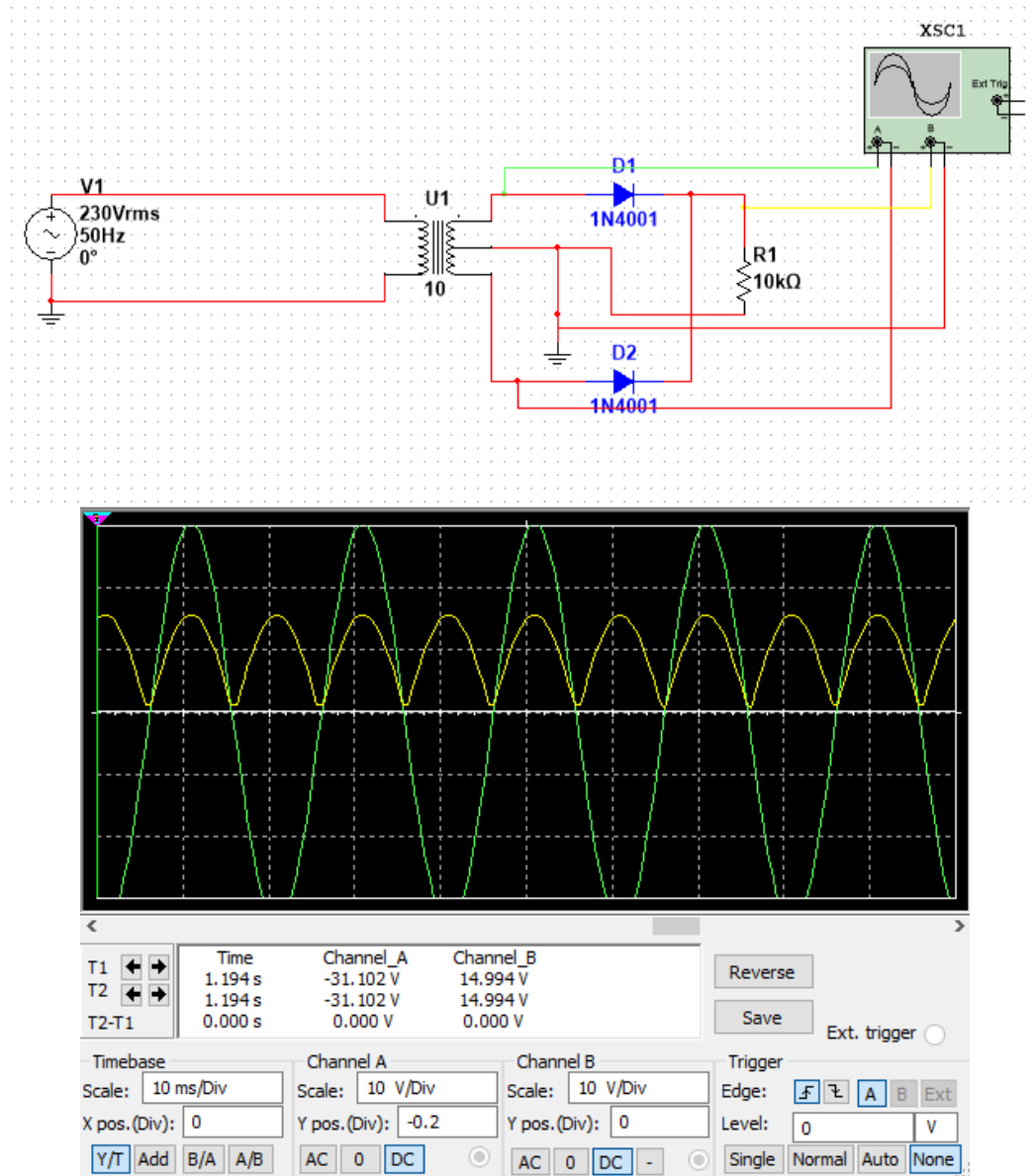






Domínio:	UFCD 5126- ELETRONICA INDUSTRIAL	Formador:	NUNO BRAZ
Nome:	Kenay Fraga	Data:	06/02/2025

Retificador de onda completa







Retificador de onda completa

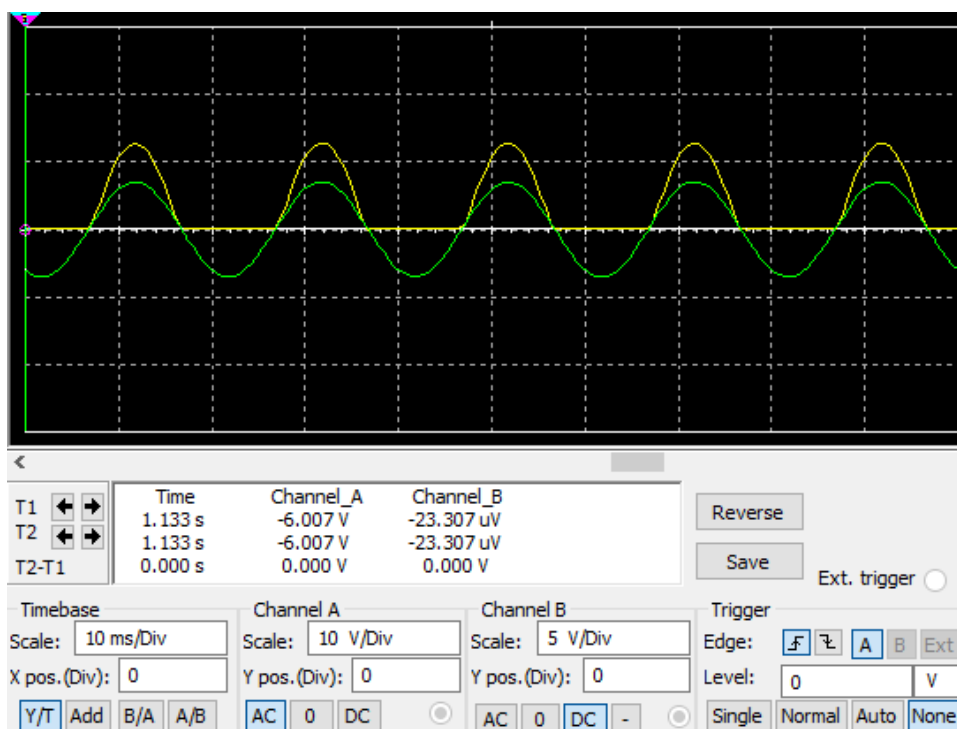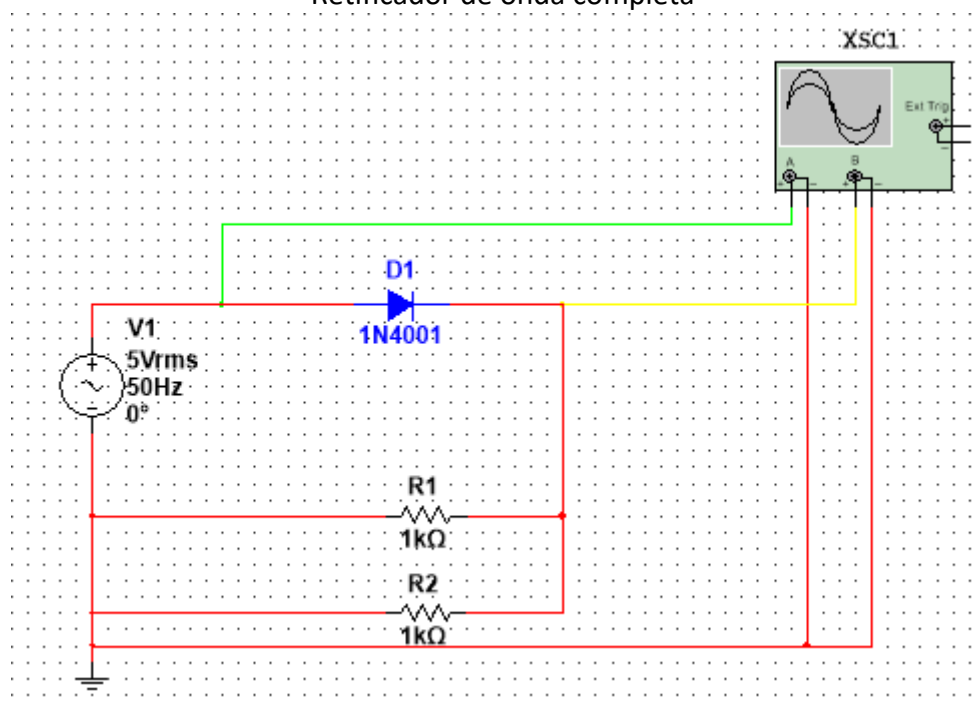





Ponte retificadora

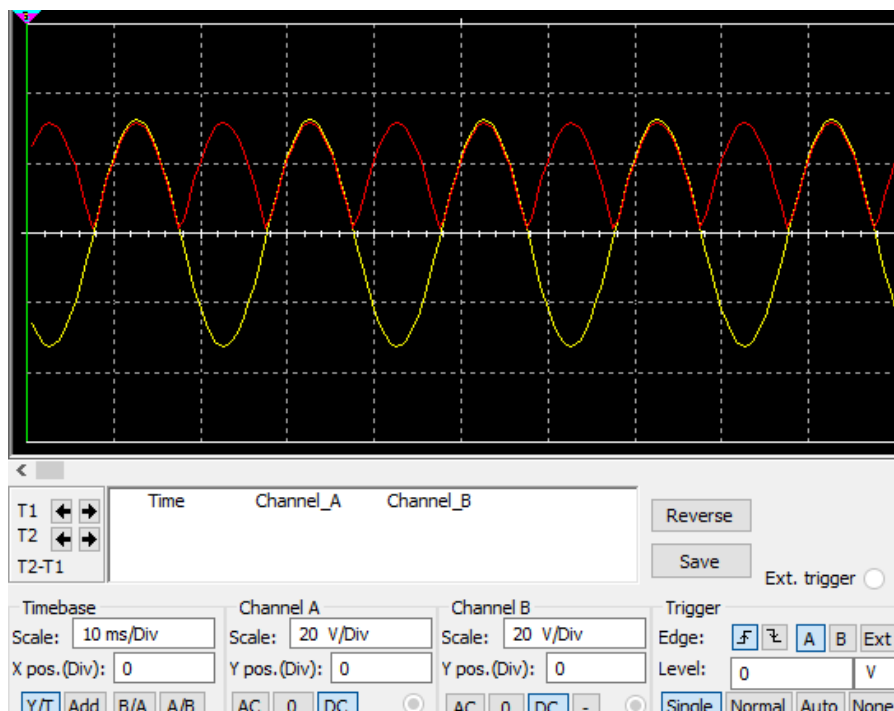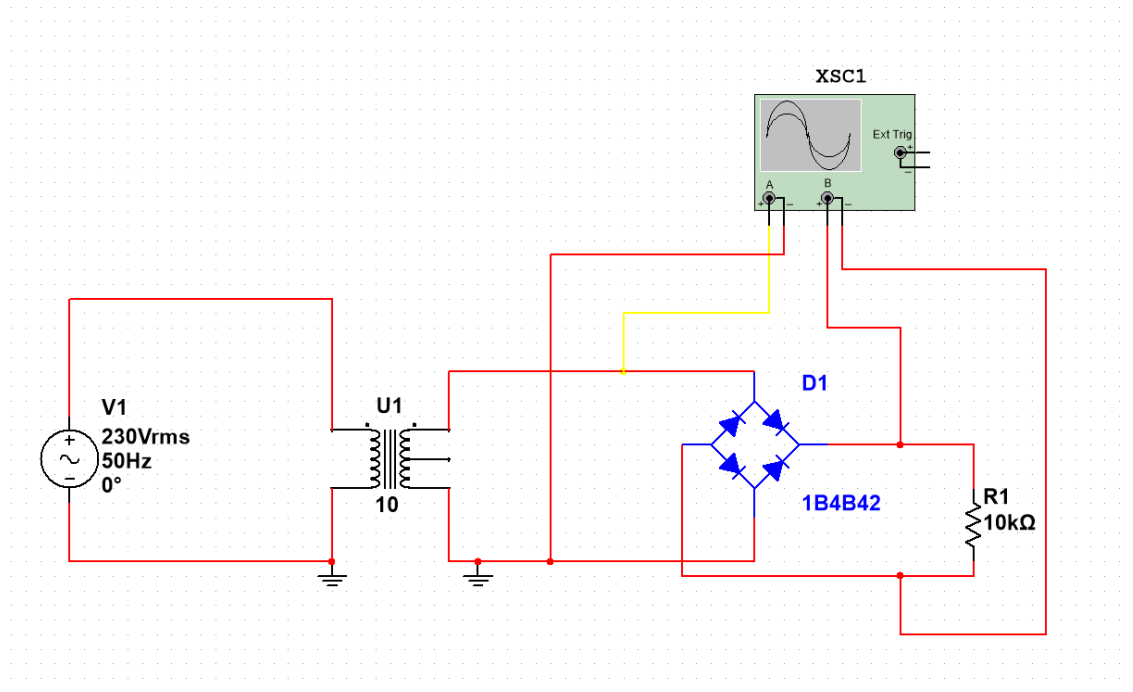





Ponte retificadora com filtro

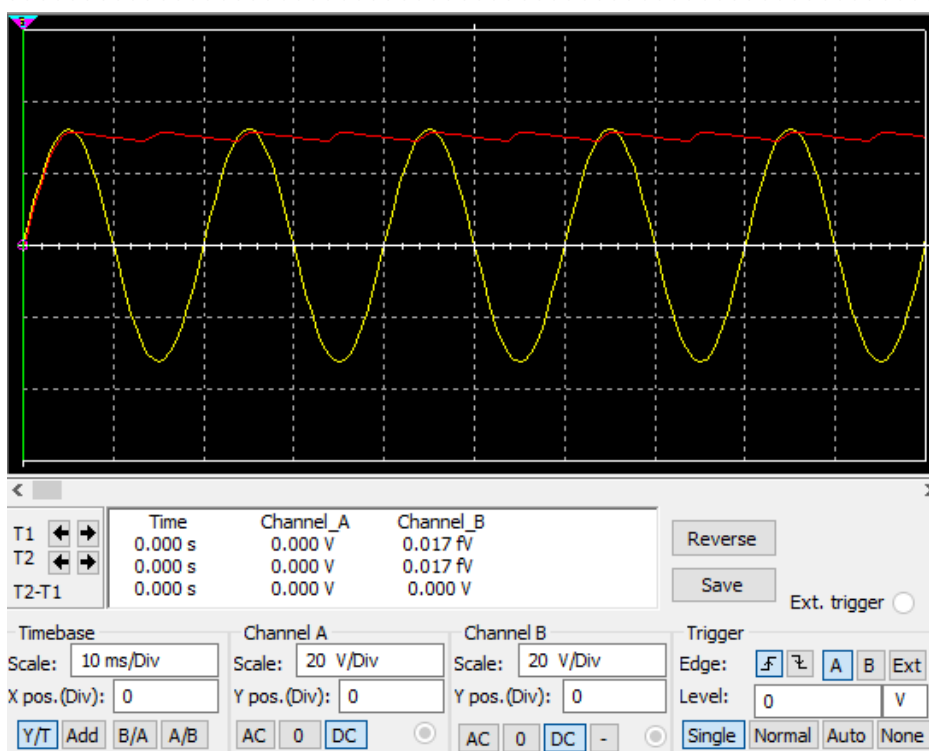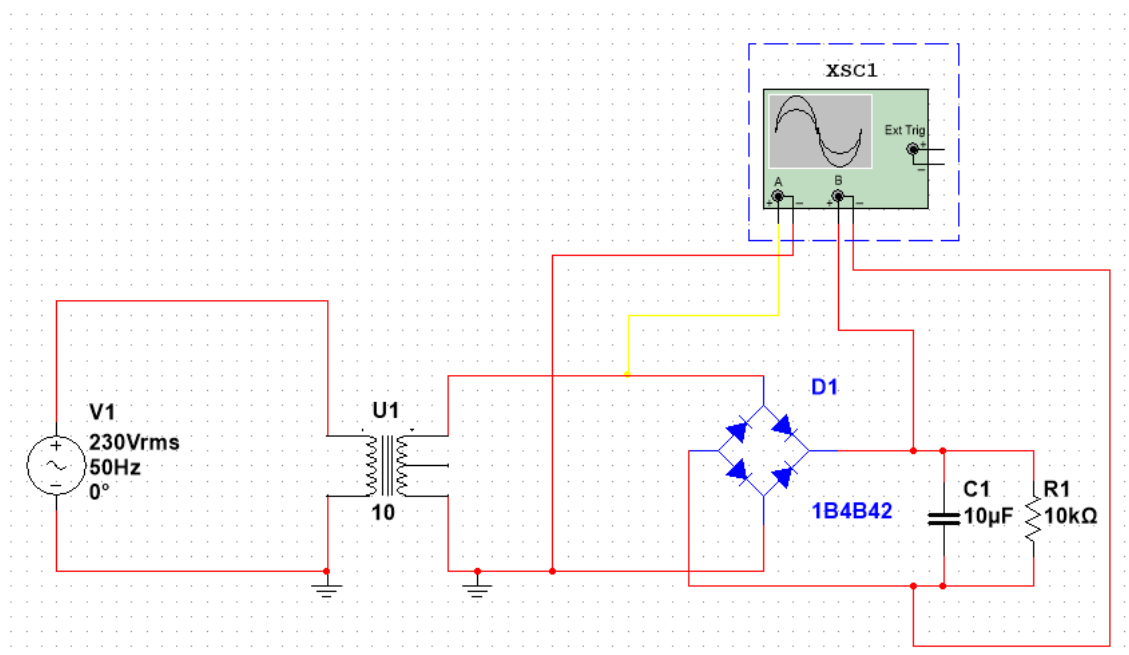





Circuito multiplicador de tensão

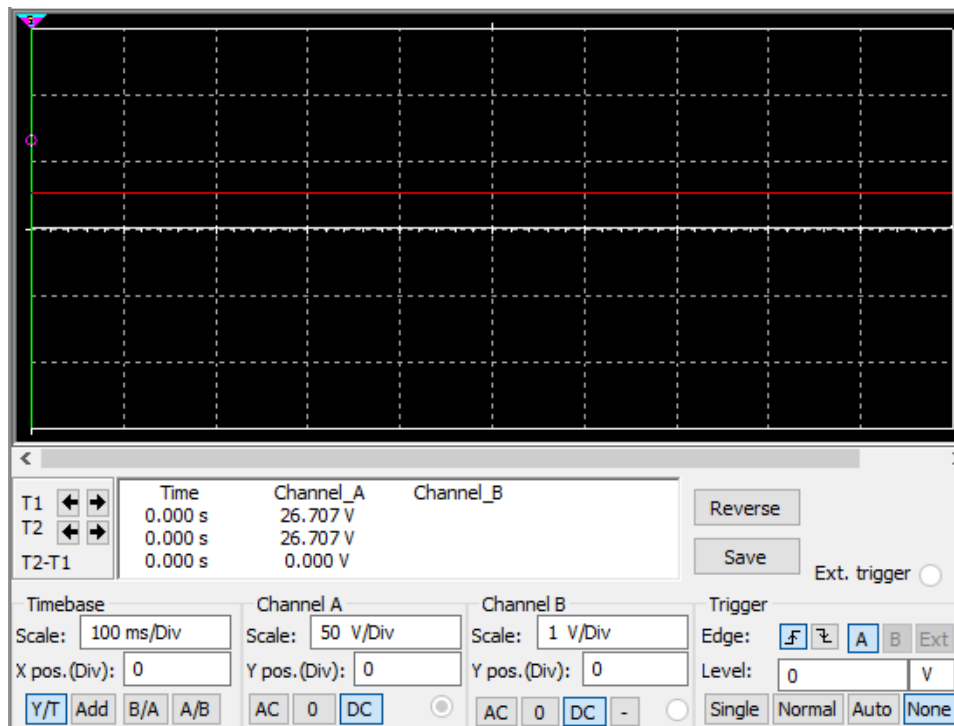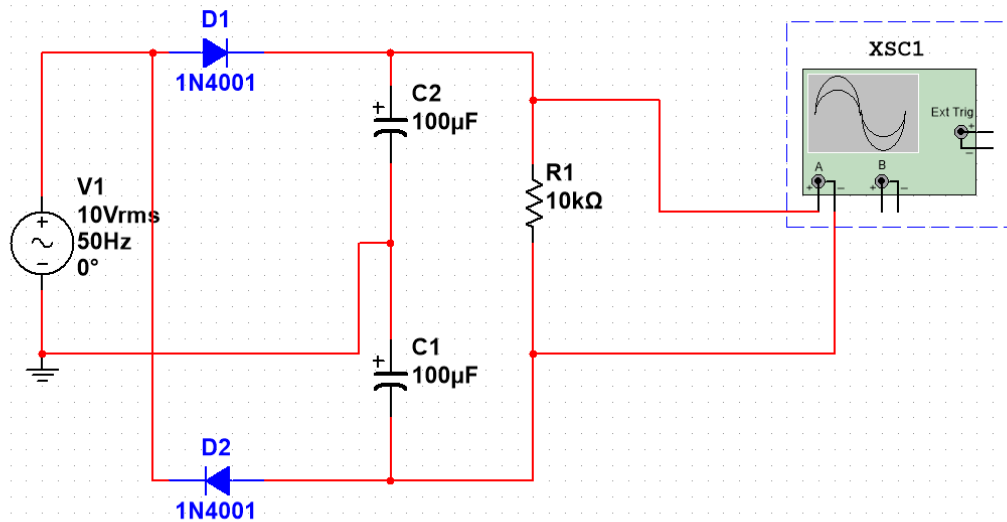




Circuito com regulador de tensão

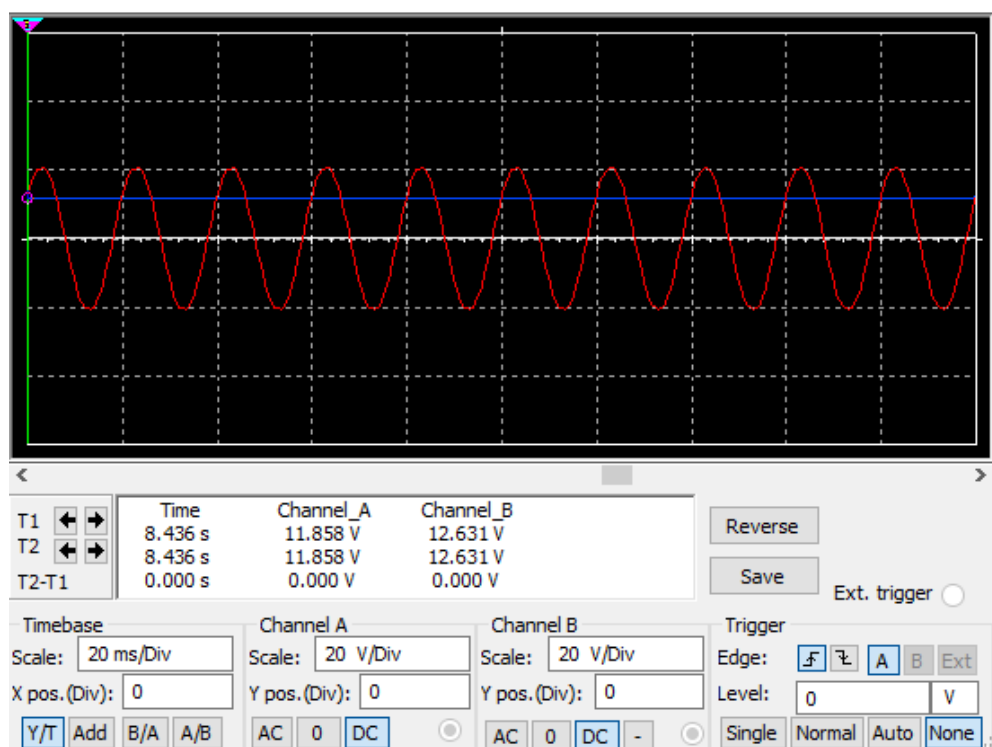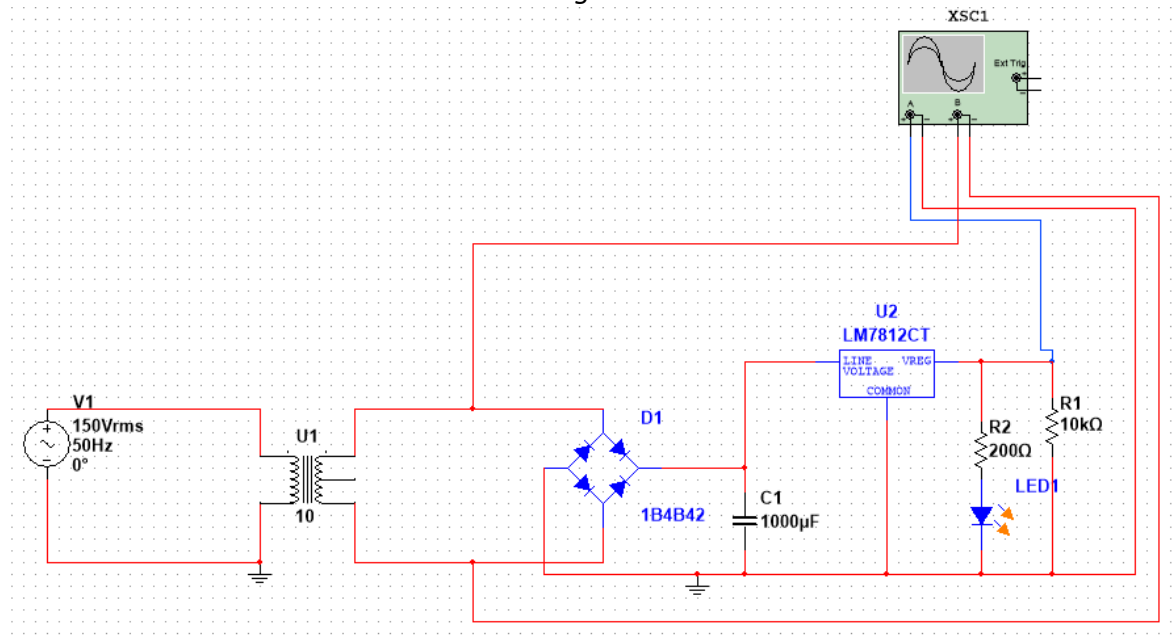



Circuito limitador com zener

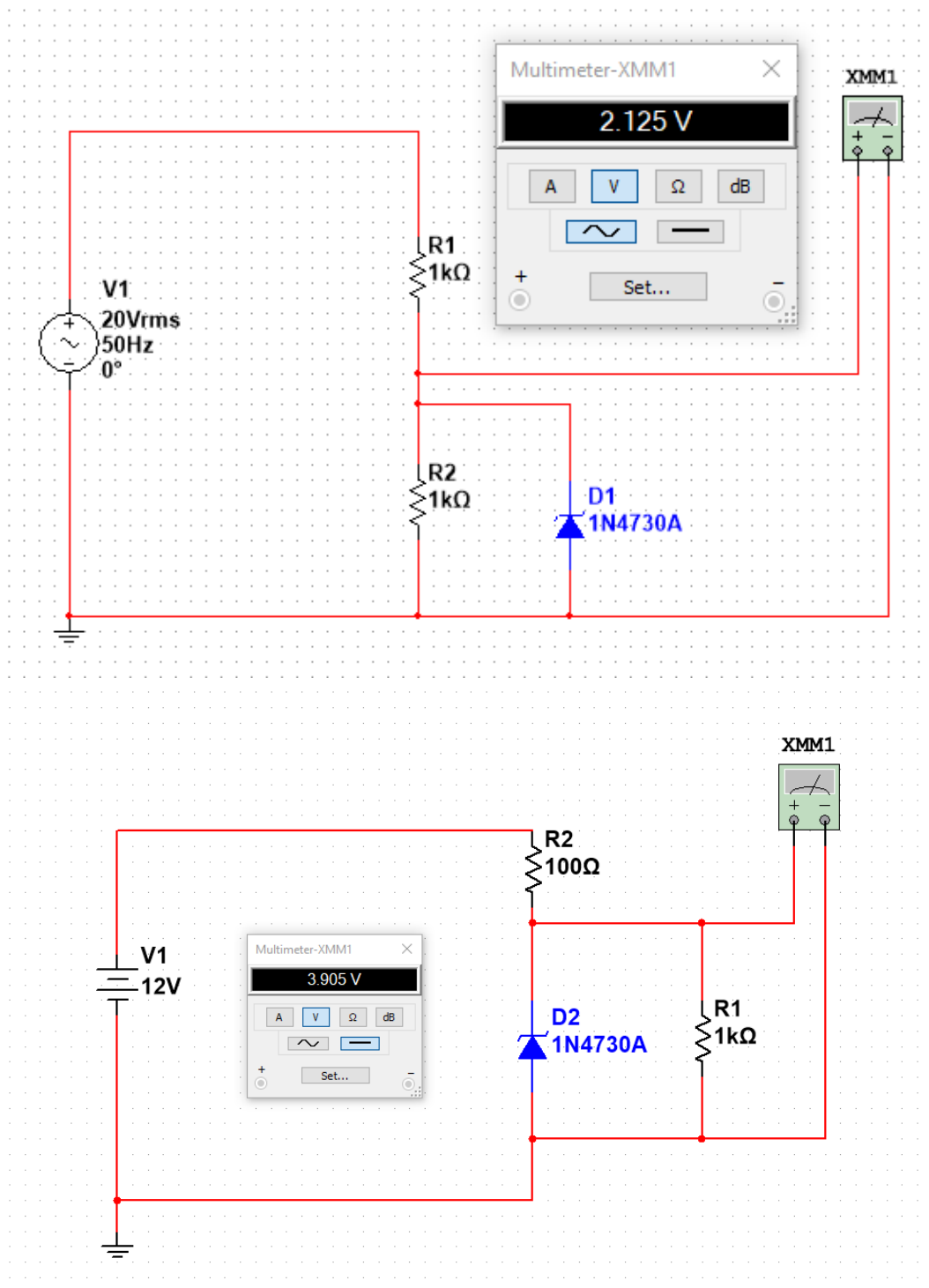



Transistor zona de funcionamento

